

六、计算

https://www.bilibili.com/video/BV1hr4y1U7T2/?spm_id_from=333.880.my_history.page.click&vd_source=92c5d39528a7755e8330e9b224eab754

1. L

$$V_B k = V_2$$

$$V_B = \frac{\frac{1}{sC_2}}{\frac{1}{sC_2} + R_2} V_A \quad [V_1 - V_A] \frac{1}{R_1} = V_A \left[\frac{1}{R_2 + \frac{1}{sC_2}} \right] + [V_A - V_2] sC_1$$

$$H(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)} = \frac{k}{R_1 R_2 C_1 C_2 s^2 + (R_1 C_1 + R_1 C_2 + R_2 C_2 - k R_1 C_1) s + 1}$$

2. 二阶罗斯准则

$$R_1 C_1 + R_1 C_2 + R_2 C_2 - k R_1 C_1 > 0$$

3. 临界稳定

$$R_1 C_1 + R_1 C_2 + R_2 C_2 - k R_1 C_1 = 0$$

$$H(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)} = \frac{k}{R_1 R_2 C_1 C_2 s^2 + 1}$$

$$h(t) = \frac{k}{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}} \sin \frac{1}{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}} t u(t)$$

4.

$$H(s) = \frac{1}{(s+1)^2} \quad H(jw) = \frac{1}{(jw+1)^2}$$

$$|H(jw)| = \frac{1}{(\sqrt{w^2+1})^2} = \frac{1}{w^2+1}$$

低通滤波器

$$3\text{db 带宽, 幅度 } \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ 的位置} \quad |H(jw)| = \frac{1}{(\sqrt{w^2+1})^2} = \frac{1}{w^2+1} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$w_c = \pm \sqrt{\sqrt{2}-1}$$

5. 运算放大器开环, $C_1 = 0$

$$H(s) = \frac{1}{2s+1} \quad H(jw) = \frac{1}{2jw+1} \quad |H(jw)| = \frac{1}{\sqrt{4w^2+1}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad w_c = \pm \frac{1}{2}$$